

## 第二节 主存储器

### 一、概述

#### 1.主存的基本组成

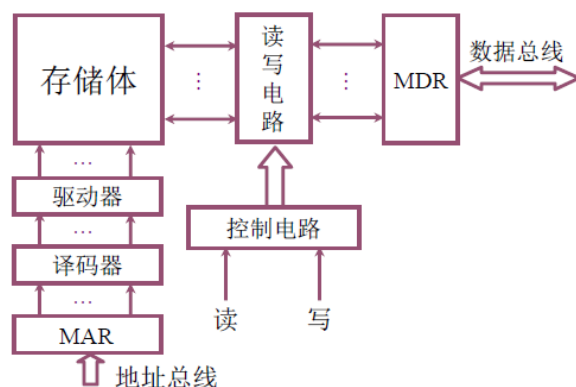


图 2.1 主存储器的框图复杂版

MAR 还是存储地址，经过译码器和驱动器传递给存储体。MDR 存储输入或者写出的数据，由读写电路决定。

和辅存相比，主存的特点是容量小，速度快，成本高。

#### 2.主存与 CPU 之间的联系

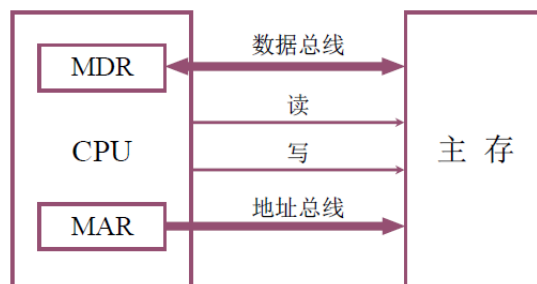


图 2.2 主存与 CPU 之间的联系

依旧是三条总线，数据总线、地址总线和控制总线。数据总线连接主存和 MDR，控制总线确定读还是写入，地址总线由 CPU 里面的 MAR 送给主存储器。

#### 3.主存中存储单元地址的分配

假设我们的存储字长是 32 位，那么这个 16 进制数 12345678H 如何在主存储器中进行存储呢？

一种方式是高位字节地址为字地址，如图 2.3 左所示。0/4/8 是字地址，每个字地址包含 4 个字节，高位字节存放在低地址，地位字节存放在高地址，并且以高位字节的地址作为存储字的地址。这种被称为**大端方式**（或**大尾方式**）。

还有一种方式是低位字节地址为字地址，如图 2.3 右所示。0/4/8 还是存储字的地址，每个字包含 4 个字节，4 个字节的地址分别是 0/1/2/3，把高位存在高地址，低位存在低地址，我们把低位字节的地址称为存储字的地址。这种被称为**小端方式**（或**小尾方式**），X86 用这种方式。

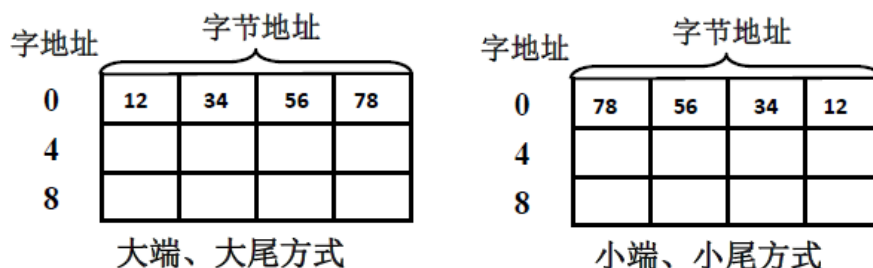


图 2.3 存储单元地址分配

假设我们有 24 根地址线，如果我们按字节寻址，24 根地址线，可以访问 16MB（2 的 24 次方）。如果字长为 16 位，按字寻址，那么就是 8MW；若字长为 32 位，按字寻址，就是 4MW。

#### 4.主存的技术指标

（1）存储容量：主存存放二进制代码的总位数。

（2）存储速度：

- 存取时间：存储器的访问时间、读出时间和写入时间；
- 存取周期：**连续**两次**独立**的存储器操作（读或写）所需要的**最小**间隔时间（包含读周期和写周期）。

（3）存储器的带宽：位/秒。

### 二、半导体存储芯片简介

#### 1.半导体存储芯片的基本结构

 


图 2.3 基本结构

片选线选定该芯片之后，地址线输入地址，经过译码驱动电路选定存储矩阵中存储数据的位置，用读写电路完成读写操作（读或写由读/写控制线确定）。

地址线是单向的，数据线是双向的。假如地址线是 10 位，数据线是 4 位的，那么芯片容量就是  $4 \times 2^{10}$  位，也就是 1K\*4 位。

片选线一般有两种表现方式，CS 和 CE，低电平有效就是上面有横杠，和数字电路中已有。

读/写控制线：WE（上面有横杠，低电平写，高电平读），或者 OE（上面有杠，低电平允许读），WE（上面有杠，低电平允许写）。

那么如何用 16K\*1 位的存储芯片组成 64K\*8 位的存储器呢？

我们可以以 8 片为一组，每次片选信号选中一组（即 8 片），然后共 4 组。如图 2.4 所示。

 


图 2.4 64k\*8 位存储器

## 2. 半导体存储芯片的译码驱动方式

### (1) 线选法

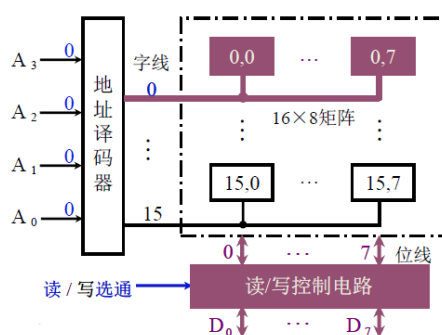


图 2.5 线选法示意图

根据地址线有 4 条来确定是由 16 个存储单元, 根据数据线来确定每个存储单元有 8 位。关于译码器的知识点在数字电路已经讲过, 在这里不再重述。

因为这种方法在大型存储器中不太合适, 所以提出了重合法。

### (2) 重合法

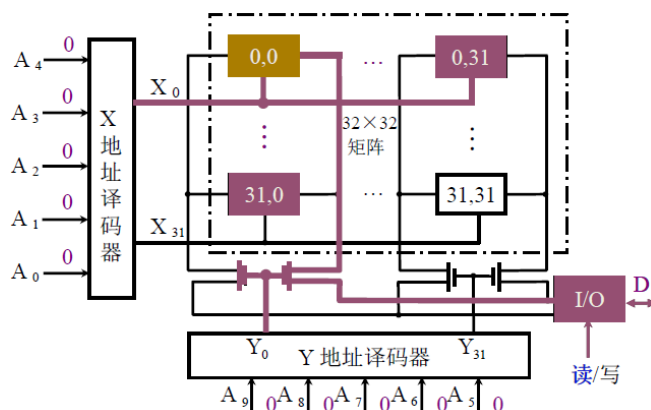


图 2.6 重合法

重合法是将所有的存储单元布局称为一个二维的阵列。我们把地址译码器分为了 X 和 Y, 通常情况下, 我们称之为行地址和列地址。行列地址分别译码, 每个译码器输出只有一根线有效。

加入我们行地址和列地址都给出的是 00000, 那么作用的就是 (0,0) 存储单元被通过 I/O 口操作。其实我们在选通之后, (0,31) 和 (31,0) 都是被选通的, 但是由于其另一条地址线不通, 所以其数据无法进行操作。

我们来对比下线选法和重合法, 如果有 20 个地址线, 由线选法操作, 输出是 1M 条线;

如果重合法的话，我们将其分为行地址线和列地址线，每部分 10 条线，那么行地址线输出是 1K 条，列地址线输出是 1K 条，总共只需要 **2K** 条，比线选法少太多了，因此集成度可以很高。

### 三、随机存取存储器（RAM）

#### 1. 静态 RAM（SRAM）

解决问题：

- 保存 0 和 1 的原理是什么？
- 基本单元电路的构成是什么？
- 对单元电路如何读出和写入？
- 典型芯片的结构是很么样子的？
- 静态 RAM 芯片的如何进行读出和写入操作？

##### （1）静态 RAM 基本电路

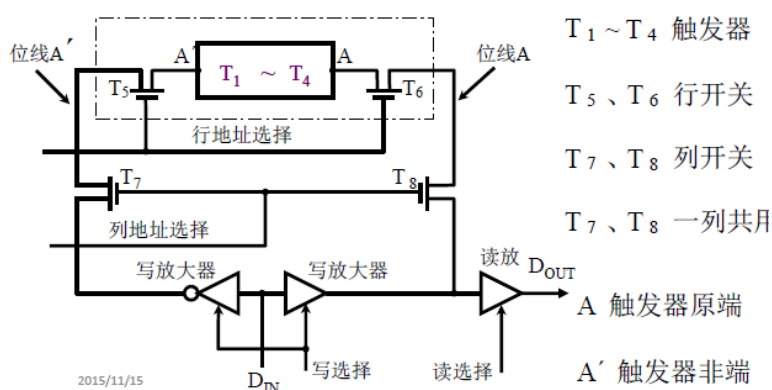


图 2.7 静态 RAM 基本电路

静态 RAM 核心是利用触发器来实现 0/1 存储的。这个存储器是 4 个管子构成，是双稳态的触发器，一端是 0，另一端是 1。T1 到 T4 解决的是用什么样的电路存放 0/1，T5 和 T6 解决对存储软件是读还是写。如果 T5 和 T6 倍选通，那么位线 A 和位线 A' 被选通。这 6 个管子就是静态 RAM 的基本组成部分。这又被称为**六管静态 RAM**。

实际电路中，虚线的部分是一个存储单元，而整个电路是由这个存储单元组成的一列的多列组成，T7 和 T8 就是一列上共用的管子，称为列开关。如果某一系列被选中，那么 T7 和 T8 就会被选通。

实际中，读数据是直接读，而写数据则是在一端输入我们需要的数据（0 或 1），另一端输入其非。

##### ① 静态 RAM 基本电路的读操作

一共是由 6 个晶体管构成的。如果要进行读操作，要给出行选（T5/T6 开）和列选（T7/T8 开），那么读有效这个管子就会导通。存放在 A 中的数据就会通过 T6 这个晶体管送到位线上，T8 会往前送，一直送到最后的 D<sub>OUT</sub>。我们知道一旦开始读操作，非端也在进行操作，信号通过 T5 到 T7 最后到达左侧的写放大器，阻止了。

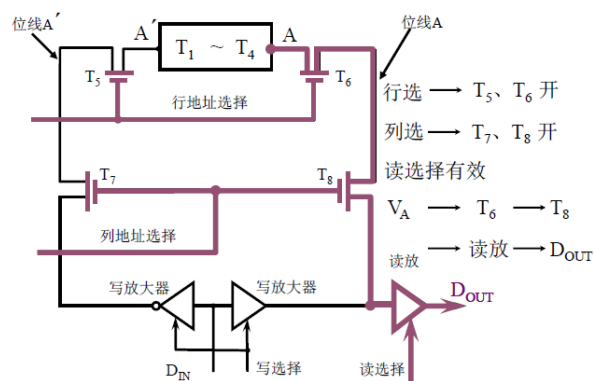


图 2.8 静态 RAM 基本电路的读操作

## ②静态 RAM 基本电路的写操作

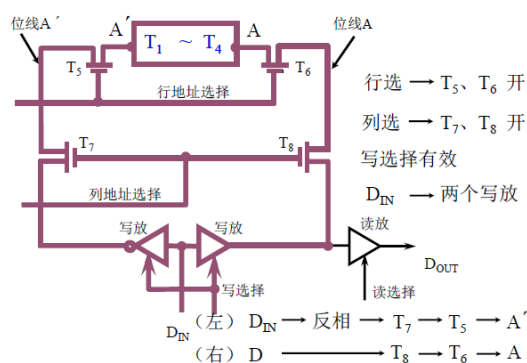


图 2.9 静态 RAM 的写操作

注意一下，左侧的写放大器是取非后进行输出的，这样保证在由 T1 到 T4 组成的双端稳态的触发器两端的信号是相反的。还是一样，先行选（T5/T6 开），列选（T7/T8 开）。要进行写入，写选择信号有效，两个写放大器导通，通过  $D_{IN}$  输入。左侧通过  $D_{IN}$  后被取反，然后通过 T7 到 T5 最后到达  $A'$ ，D 通过 T8 经过 T6 到达 A。

## (2) 静态 RAM 芯片举例

## ①Intel2114 外特性

 


图 2.10 Intel2114 外特性图

WE 是读写控制信号，低电平是写操作，高电平是读操作。CS 是片选信号，低电平有效。左侧 A0 到 A9 是地址线（1K 个存储单元），右侧 I/O1 到 I/O4 是数据线，说明每个存储单元有 4 个基本电路。

曾经讲过重合法，那么怎么实现选一次四列呢？

## ②Intel 2114 RAM 矩阵（64\*64）读操作

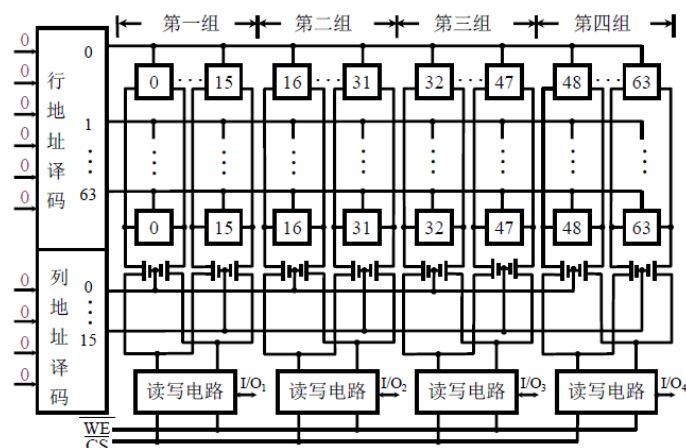


图 2.11 读操作示意图

行地址有 6 位，译码后可以产生 0 到 63 一共 64 个行地址信号。列地址有 4 位，有 16 个列地址信号，没给出一共信号，同时 4 片被选中。我们把 64 列分为了 4 组，每一组包含了 16 列存储单元，每一个列选信号控制每一组的一列存储单元。

假设行地址和列地址输入均为 0。行地址经过译码后，所有的第 0 行都会被选中（0/15/16/31/32/47/48/63），经过列地址译码，每组中第 0 列都会被选中（0/16/32/48）。如果进行读操作，第 0 行的每组的第 0 列都会进行数据输出，经过列控制管和读写电路输出其存储信息。

### ③Intel 2114 RAM 矩阵（64\*64）写操作

同样地址均给 0，那么经过行地址译码后，第 0 行上的存储单元被选中，列地址译码器译码后，每组第 0 列就会被选中。这样交叉点上的存储单元就会被进行写入操作。

## 2.动态 RAM（DRAM）

解决问题：

- 保存 0 和 1 的原理是什么？
- 基本单元电路的构成是什么？
- 对单元电路如何读出和写入？
- 典型芯片的结构是很么样子的？
- 动态 RAM 芯片的如何进行读出和写入操作？
- 动态 RAM 为什么要刷新，刷新方法？

### （1）动态 RAM 基本单元电路

如图 2.12 所示，我们利用的是**电容**。如果电容中保存有电荷，我们认为是 1；否则我们认为是 0。

左侧是第一种方法，称为**三管动态 RAM**。信息就是保存在  $C_g$  上。T1、T2 和 T3 是控制管，上面这条横线是读选择线，读选择线被选中的时候，T2 这个管子会导通；下面这个横线是写选择线，如果被选中，那么 T3 这个管子会导通，外部数据可以通过 T3 进行操作。

如果进行读出信号。T4 是一个预充电信号，如果预充电信号有效，T4 就会被打开，VDD 会通过 T4 给读数据线进行充电，使读数据线变成高电平，如果读出的话，读选择先有效，那么 T2 导通，如果这个时候  $C_g$  有信息为 0，也就是  $C_g$  没有进行充电，那么 T1 管栅极是低电平，T1 不会导通，读数据线是高电平，所以读数据线上读出的是 1。如果保存信息是 1，那么  $C_g$  是有电容，T1 栅极就是高电平，T1 就是导通的，刚开始读数据线是高电平，但是这时就会通过 T2 和 T1 进行放电，这个时候读出信息就是 0。所以，**读出信息与存储信息是**

相反的；写入与输入信息相同。

右侧是第二种方法，称为**单管 RAM**。信息保存在  $C_s$  上。如果相应的行选通，那么字线控制的这个 T 就会被打开，电容就可以通过 T 充电或放电。如果  $C_s$  保存为 0，那么数据线上就不会有电流，如果电容保存的是 1，那么数据线上就会有电流。如果写入的话，写 1 位充电，写 0 为放电。

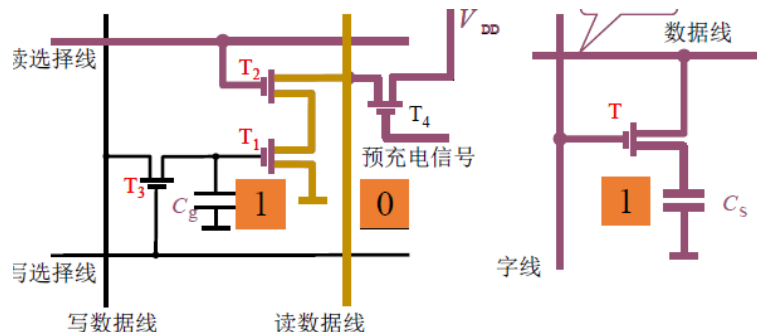


图 2.12 动态 RAM 基本单元电路

## (2) 动态 RAM 芯片距离

### ①三管动态 RAM 芯片 (Intel1103) 读操作

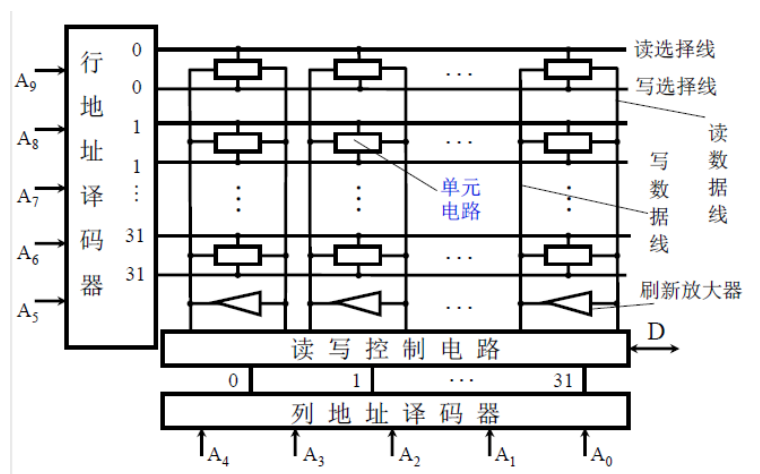


图 2.13 Intel1103 芯片电路图

地址输入依然是由行地址和列地址组成。每次读出和写入只有 1 位数据。这个芯片的容量是  $1K \times 1$  位。每一个行地址译码器的译码结果都对应着两个输出，分别对应着读选择线和写选择线，也就是说在行地址译码器不仅仅是地址参与，还有读写控制信号参与。

下面我们来看看如何进行读操作假设行地址译码器为 00000，那么第 0 行的读选择线有效，第 0 行所有单元都被选中进行读操作，列地址依旧是 00000，第 0 列被选中，第 0 行第 0 列的单元通过读数据线把数据送到读写控制电路，同时输出。看图 2.13 中读写控制电路上面有一个三角形的器件，这是一个**刷新放大器**。

之所以采用刷新放大器是因为，**我们采用电容存储电荷原理进行存储信息的，电容会漏电，经过一段时间之后，电容上信号会消失，所以采用刷新放大器就是对电容中保存的信息进行重现。**每隔一段时间，都需要对给定存储单元中的信息进行刷新。

### ②三管动态 RAM 芯片 (Intel1103) 写操作

假设行地址是 11111，第 31 行被选中，写选择线有效，第 31 行所有存储单元准备好接受信息的写入。列地址信号为 00001，那么第 1 列被选中。也就是被选中的单元为第 31 行第 1 列的单元。数据通过 D 端进行输入，通过读写控制电路，会被写入到该单元。



## ③单管动态 RAM4116 (16K\*1 位) 外特性

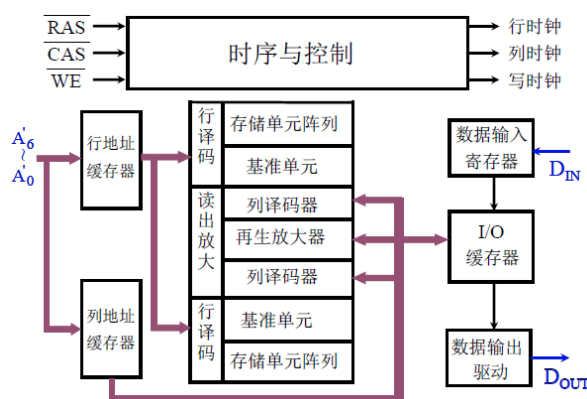


图 2.14 4116 的外特性图

这里面有一点和我们前面讲的不一样，4116 是 16K\*1 位的，从这个数字上看，16K 需要 14 根地址线，但是 4116 只有 7 根地址线，实际上他需要 14 位地址，这 14 位地址是**分两次**进行传送的。第一次接收到 7 位行地址，第二次接收 7 位列地址，分别存放在行地址缓存器和列地址缓存器，经过译码后选择存储单元。图 2.14 下右侧有一个 I/O 缓存器，是输入输出数据的缓存，其两端连接一个数据输入寄存器和数据输出驱动，可以完成数据的输入和输出。RAS 是行选通信号，CAS 是列选通信号，WE 是读写控制信号。右侧的行时钟、列时钟和写时钟控制了芯片内部的操作。

## ④4116 (16K\*1 位) 芯片读原理

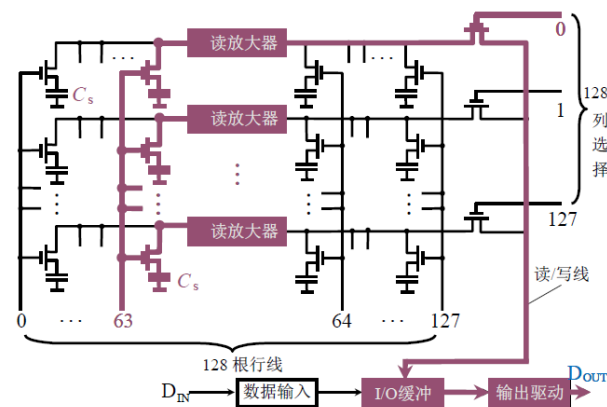


图 2.15 4116 的读原理图

128 根行线，128 根列选择，在这个图上**横的方向是列**，**竖的方向是行**。我们看在第 63 行和 64 行之间，每一列上都连接一个读放大器，这个读放大器是一个“跷跷板电路”，也就是说如果我们在其一端强制为 1，那么另一端则为 0。

如果给出行地址为 0111111，那么第 63 行被选中，第 63 行所有的晶体管都被打开，电容中的电荷就会被放出，到达读放大器的左侧。我们以第一个晶体管为例，如果这里面有电的话，那么这个读放大器左侧就是 1，右侧就是 0；如果电容没有电的话，那么读放大器左侧是 0，右侧就是 1。

假如列地址为 0000000，那么就是第 0 列被选中，相对应晶体管打开，那么第 0 列响应的信号经过右上角的晶体管送到读写线上，经过 I/O 缓冲、输出驱动被送出。

由于读放大器的存在，所以会有这样一个现象：**在读放大器左侧，电容有电是 0，电容无电是 1；在读放大器右侧，电容有电是 1，电容无电是 0。**

## ⑤4116 (16K\*1 位) 芯片写原理

假设行地址依旧是 0111111，那么第 63 行被选中，63 行的所有控制管打开，数据输入



通过 DIN 到数据输入到 I/O 缓冲，最后送到读/写线上。假设列选择为 0000000，那么依然是第 0 列有效，第 0 列管子被打开，其它的管子都是截止的，那么信号只能被送到第 0 列读放大器的右侧，通过读放大器左端写入到指定单元。假设写入信号是 1，那么读放大器右端是 1，左端就是 0，电容当中就没有电；假设写入信号是 0，那么读放大器左侧是 0，右侧就是 1，电容充电。

所以存在这样一个现象：在读放大器左侧，电容有电是 0，电容无电是 1；在读放大器右侧，电容有电是 1，电容无电是 0。

### (3) 动态 RAM 刷新——刷新只与行地址有关

#### ①集中刷新（存取周期为 $0.5\mu\text{s}$ ），以 $128*128$ 矩阵为例

 


图 2.16 集中刷新示意图

所谓集中刷新，就是将刷新存放在相对集中的一段时间来进行操作。假设存取周期为  $0.5\mu\text{s}$ ，刷新时间间隔为  $2\text{ms}$ （所有的电容在这  $2\text{ms}$  内都要完成一次信息的再生），以  $128*128$  矩阵为例来讲解。 $2\text{ms}$  一共是 4000 个存取周期，前 3872 个周期（ $1936\mu\text{s}$ ）可以供 CPU 和 I/O 对动态 RAM 进行读写操作，后面 128 个周期（ $64\mu\text{s}$ ）专用于芯片刷新操作，也就是说在这段时间中无论是 CPU 还是 I/O 都无法对动态 RAM 进行操作，这段时间称为**死区**。

死区事件率为  $128/4000*100\%=3.2\%$ 。

这种方法存在的问题就是如果在死区时，CPU 或 I/O 想对动态 RAM 操作是不可能的。

#### ②分散刷新（存取周期为 $1\mu\text{s}$ ）

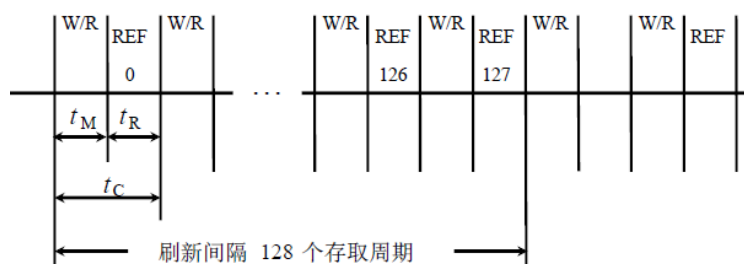


图 2.17 分散刷新示意图

整个存取周期  $t_c$  包含两部分，为  $t_M$  和  $t_R$ ，前者为原来的读写周期，后者为也是  $0.5\mu\text{s}$ ，专门用于某一行的刷新。这种方法  $128\mu\text{s}$  就把 128 行刷新完了。这实际是一种过度的刷新，动态 RAM 不需要这么多次刷新。优点是**没有死区**，但是把读写周期加长了，性能下降了。

#### ③分散刷新与集中刷新相结合（异步刷新）

若每经过  $15.6\mu\text{s}$  刷新一行，那么可以将这个  $2\text{ms}$  分隔为若干个区段，如图 2.18 所示。每个区段里面设置  $0.5\mu\text{s}$  进行刷新，也就是说死区为  $0.5\mu\text{s}$ 。刷新可以安排在任意位置，但是如果**将刷新安排在指令译码阶段，就不会出现“死区”**。

 


图 2.18 异步刷新示意图

### 3.动态 RAM 和静态 RAM 的比较

表 2.1 动态 RAM 和静态 RAM 的比较

	DRAM（主存）	SRAM（缓存）
存储原理	电容	触发器
集成度	高	低
芯片引脚	少	多
功耗	小	大
价格	低	高
速度	慢	快
刷新	有	无

## 四、只读存储器（ROM）

只读存储器的发展历程：

- 早期的只读存储器——在厂家就写好了内容；
- 改进 1——用户可以自己写——一次性；
- 改进 2——可以多次写——要能对信息进行擦除；
- 改进 3——电可擦写——特定设备；
- 改进 4——电可擦写——直接连接到计算机上。

### 1.掩模 ROM（MROM）

行列选择交叉处有 MOS 管为 1，无 MOS 管为 0。（数电课程已经讲过）

### 2.PROM（一次性编程）

 


图 2.19 PROM 示意图

熔丝断为 0，熔丝未断为 1。一旦编程，无法修改。（数电课程已经讲过）

### 3.EPROM（多次性编程）

它采用的是 N 沟道浮动栅 MOS 电路。对这种类型的电路来说，G 是栅极，S 为源，D 是漏。这种电路如果在 D 端加上正电压，源和漏形成浮动栅，是源和漏不导通，保存信息我们认为是 0；如果不加电压，源和漏导通，不形成浮动栅，保存信息我们认为是 1。

这种方法如果我们需要对其修改，我们就要驱散这个浮动栅，用紫外线直接照射电路，

清洗浮动栅。

 


图 2.20 N 沟道浮动栅 MOS 电路

但是信息擦除比较麻烦。

#### 4.EEPROM（多次性编程）

支持：电可擦写、局部擦写和全部擦写。

#### 5.Flash Memory（闪速型存储器）

EPROM 价格便宜，集成度高；EEPROM 电可擦写重写，FLASH MEMORY 比 EEPROM 快，具备 RAM 功能。

### 五、存储器与 CPU 的连接（重点和难点）

#### 1.存储器容量的扩展

##### （1）位扩展

用 2 片 1K\*4 位存储芯片组成 1k\*8 位的存储器。即 10 根地址线，8 根数据线。如图 2.21 所示。

 


图 2.21 实现位扩展的框图

##### （2）字扩展

用 2 片 1K\*8 位存储芯片组成 2K\*8 位的存储器。如图 2.22 所示。

 


图 2.22 字扩展示意图

如图所示，D0 到 D7 分别连接到芯片的数据口，然后 A0 到 A9 依旧是分别连接到两个

芯片对应的地址入口，A10 连接芯片 1 的片选接口，A10 取反以后连接到芯片 2 的片选接口。

### (3) 同时扩展

用片  $1K \times 4$  位存储芯片组成  $4K \times 8$  位的存储器，即 12 根地址线，8 根数据线。可以分析得知，既然是 4 位扩展成 8 位，那就需要两个该存储芯片组成一组。由于是 12 根地址线，多出来了 2 根，所以需要接译码器，可以得出 4 个结果来执行片选操作，所以要有 4 组。故其连接图如图 2.23 所示。

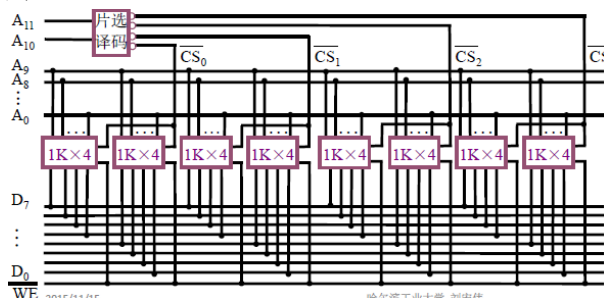


图 2.23 同时拓展示意图

## 2. 存储器与 CPU 的连接

包括：

①地址线的连接；

②数据线的连接；

③读/写命令线的连接；

④片选线的连接：要确定 CPU 访问的是存储器还是 I/O，如果是存储器一定要在片选信号中体现，每一个芯片都有自己的地址范围，必须满足 CPU 的要求；

⑤合理选择存储芯片，ROM 和 RAM 合理选择，如果保存系统程序和配置信息则用 ROM，保存用户程序用 RAM，要保证芯片数量尽可能少，片选参数尽可能少；

⑥其它：时序、负载等。

### 例 4.1：

在实际应用 CPU 与存储芯片时，还会遇到两者时序的配合、速度、负载匹配等问题，下面用一个实例来剖析 CPU 与存储芯片的连接方式。

**例 4.1** 设 CPU 有 16 根地址线、8 根数据线，并用  $\overline{MREQ}$  作为访存控制信号（低电平有效），用  $\overline{WR}$  作为读/写控制信号（高电平为读，低电平为写）。现有下列存储芯片： $1K \times 4$  位 RAM、 $4K \times 8$  位 RAM、 $8K \times 8$  位 RAM、 $2K \times 8$  位 ROM、 $4K \times 8$  位 ROM、 $8K \times 8$  位 ROM 及 74138 译码器和各种门电路，如图 4.36 所示。画出 CPU 与存储器的连接图，要求如下：

 


图 4.36 译码器和门电路

①主存地址空间分配：6000H~67FFH 为系统程序区，6800H~6BFFH 为用户程序区。

②合理选用上述存储芯片，说明各选几片。

③详细画出存储芯片的片选逻辑图。

### 解析：

CPU 有 16 根地址线说明其寻址范围为 64K，8 根数据线说明其读写数据位数为 8 位。

具体解题步骤如下：

(1) 写出对应的二进制地址码

A15	A14	.....											A0	
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ROM 2K*8
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RAM 1K*8
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	

(2) 确定芯片的数量及类型

可以看在系统程序区中，前 5 位不发生变化，后面 11 位从全 0 变成全 1。所以可以忽略前面 5 位，只考虑后面 11 位地址，因此可以是 **1 片 2K\*8 位 ROM** 来实现。

可以看在用户程序区中，前 6 位不发生变化，后面 10 位从全 0 变成全 1。所以可以忽略前面 6 位，选择 1K\*8 位的 RAM。所以可以用 **2 片 1K\*4 位 RAM** 来实现。

(3) 分配地址线

对于 ROM 来说，前面 5 位不发生变化，因此选择后 11 位作为内部地址线，即将 A10~A0 接 2K\*8 位 ROM 的地址线，剩余这些作为芯片选择信号。

对于 RAM 来说，前面 6 位不发生变化，因此选择后 10 位作为内部地址线，即将 A9~A0 接 1K\*4 位 RAM 的地址线，剩余这些作为芯片选择信号。

74LS138 译码器有 C/B/A 三个输入端，有 8 个输出端来进行片选。由于 A15~A14 完全相同，因此这里我们可以用 A13~A11 来连接 138 译码器的三个输入端，即 A13 连接 C，A12 连接 B，A11 连接 A。

由于 G1 是高电平有效，所以可以把 A14 连接到 G1 上。由于 G2A 和 G2B 是低电平有效，所以可以将 A15 连接到 G2A 和 G2B 上。另外，**MREQ 一定要用，连接到片选信号上。**

(4) 确定片选信号

最后连接图如图 2.24 所示。

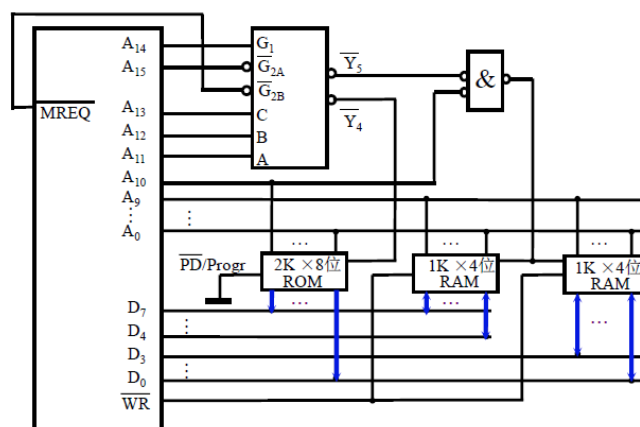


图 2.24 例 4.1 结果图

在图 2.24 里面，MREQ 连接到 G2B 上（因为 MREQ 一定要用），A13/A12/A11 分别连接到 C/B/A 上，相应地址线也分别连接到相应的位置。根据上表所示的结果，输出 Y4 的话就连接到 ROM 上（100），输出是 Y5，那么就连接到 RAM 上，由于在连接 RAM 时 A10 没有用，而 A10 必须要用，并且 A10 为零，所以取一个与连接到 RAM 上。因为 ROM 是只读，所以 CPU 的 WR 只跟 RAM 相连接。数据线直接连接到 ROM 中，而对于 RAM 来说，则两片分别连接 4 个。由于 ROM 这里只读，所以将 PD 口置零。

例 4.2: 假设同前, 要求最小 4K 为系统程序区, 相邻 8K 为用户程序区。步骤依然同样:

(1) 写出对应的二进制地址码 (2) 确定芯片的数量及类型

A15	A14	.....												A0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ROM
.....															4K*8
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 片
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RAM
.....															4K*8
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 片
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RAM
.....															4K*8
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 片

(3) 分配地址线

A14/A13/A12 对应 C/B/A。

(4) 确定片选信号

(5) 确定片选逻辑

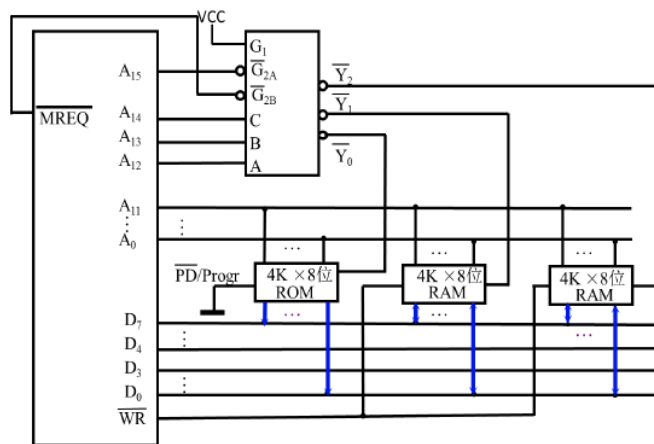


图 2.25 例 4.2 结果图

由于 ROM 这里只读, 所以将 PD 口置零。

## 六、存储器的校验

• 为什么要对存储器的信息进行校验?

为了防止存储器信息出现错误带来的灾难性后果。

- 为了能够校验出信息是否正确, 如何进行编码?
- 纠错或检错能力与什么因素有关?
- 校验出信息出错后是如何进行纠错?

### 1. 合法代码集合

检错能力和任意两组合法代码之间二进制位的**最少差异数**有关, 差异越多, 检错和纠错能力越强。

### 2. 编码的最小距离

任意两组合法代码之间二进制位数的**最小差异**。编码的纠错、检错能力与编码的最小距离有关系。公式如下:

$$L-1=D+C(D \geq C)$$

其中, L 为编码的最小距离, D 为检测错误的位数, C 是纠正错误的位数。

### 3. 汉明码的组成

汉明码采用奇偶校验、分组校验。汉明码的分组是一种**非划分**方式，组和组之间是有交叉的。

例如有：1 2 3 4 5 6 7。我们将其分为 3 组，每组有 1 位校验位，共包括 4 位数据位。我们可以这样分组：

 


图 2.26 汉明码分组

以 1,2,4 为三个圆 ( $2^i$ )，1 和 2 的和放在 1 圆和 2 圆的交叉处，一次类推，7 放在正中间。这样就形成了 3 组，每一组都是偶校验方式，每一组 4 个数据，其中一个数据为校验位。这三组会出现下面的情况：

表 2.2 校验位结果

P3	P2	P1	结果	结果说明
0	0	0	无	无错误
0	0	1	1	说明错误出现在第一组，且为第一组独有的元素
1	0	1	5	第一组和第三组错了，只错了 1 位，说明为其公共位置错误。看图中是 5，正好也是 101 编码的位置。
1	1	0	6	第二组和第三组错了，只错了 1 位，说明为其公共位置错误，看图中是 6，编码 110 正好也是 6。
1	1	1	7	第 1/2/3 组都错了，只错了一位，说明为其公共位置错误，看图中是 7，编码 111 正好也是 7。

这种方法的好处是给出的二进制数确定了出错的位置。

那么校验位放在哪里呢？由于校验位只对这一组进行校验，所以校验位不能放在与其他组共享的位置，只能放在自己独有的位置，也就是  $2^i$  位置上。

如何分组呢？第一组编码二进制化后最右侧的位置是 1，第二组编码二进制化最右侧第二个位置是 1，以此类推下去。如果从最右侧数第 1 和第 2 位均为 1，那么就是第 1 组和第 2 组共有的，如果第 1 位和第 3 位均为 1，那么就是第一组和第三组共有的，以此类推……

我们来看一下校验过程。如果我们对每一组进行校验，假设第一组出错了，那么最后 1 位一定是 1，假设第 1 组和第 3 组都出错了，那么最后 1 位和倒数第三位都是 1，说明是 5 的这个位置出错了。

汉明码组成的三要素：

- (1) 汉明码的组成需要添加  $k$  位检测位（也就是分成组），这个  $k$  满足  $2^k \geq n+k+1$

$$2^k \geq n+k+1 \quad (2.1)$$

其中信息位有  $n$  位，校验位有  $k$  个，再加上没有错误的是 1 种情况；

- (2) 检测位的位置为： $2^i$  ( $i=0,1,2,3,\dots$ )；

(3) 检测位的取值：检测位的取值与该位所在的检测“小组”中承担的奇偶校验任务有关系。

假设我们后面都以 1 为偶数个来检测，那么各检测位  $C_i$  承担的检测小组为：

- $C_1$  检测的  $g_1$  小组包含第 1/3/5/7/9/11……，位置的二进制编码为 XXX...XXX1



- $C_2$  检测的  $g_1$  小组包含第 2/3/6/7/10/11……，位置的二进制编码为 XXX...XX1X
- $C_4$  检测的  $g_1$  小组包含第 4/5/6/7/12/13……，位置的二进制编码为 XXX...X1XX
- $C_8$  检测的  $g_1$  小组包含第 8/9/10/11/12/13……，位置的二进制编码为 XXX...1XXX

$g_i$  小组独占第  $2^{i-1}$  位，位置的二进制编码为 0...10...0,  $g_i$  和  $g_j$  小组共同占第  $2^{i-1}+2^{j-1}$  位，位置的二进制编码为 0...010...010...0。以此类推。

#### 例 4.4 求 0101 按“偶校验”配置的汉明码

解析：因为  $n=4$ ，要满足公式 (2.1)，所以  $k=3$ 。故汉明码排序如下：

二进制序号	1	2	3	4	5	6	7
名称	C1	C2	0	C4	1	0	1
编码结果	0	1	0	0	1	0	1

C1 的位置要使第 1 组 1 的个数为偶数个，第 1 组包含了第 1/3/5/7 个元素，这里面 1 为 2 个，已经为偶数，所以 C1 为 0。

C2 的位置要使第 2 组 1 的个数为偶数个，第 1 组包含了第 2/3/6/7 个元素，这里面 1 为 1 个，需要补为偶数个，所以 C2 为 1。

C4 的位置要使第 4 组 1 的个数为偶数个，第 4 组包含了第 4/5/6/7 个元素，这里面 1 为 2 个，已经为偶数，所以 C4 为 0。

故最后的编码结果为：**0100101**。

#### 练习 1：按配偶原则配置 0011 的汉明码。

解析：因为  $n=4$ ，同理可得  $k=3$ 。故汉明码排序如下：

二进制序号	1	2	3	4	5	6	7
名称	C1	C2	0	C4	0	1	1
编码结果	1	0	0	0	0	1	1

C1 的位置要使第 1 组 1 的个数为偶数个，第 1 组包含了第 1/3/5/7 个元素，这里面 1 为 1 个，所以 C1 为 1。

C2 的位置要使第 2 组 1 的个数为偶数个，第 1 组包含了第 2/3/6/7 个元素，这里面 1 为 2 个，所以 C2 为 0。

C4 的位置要使第 4 组 1 的个数为偶数个，第 4 组包含了第 4/5/6/7 个元素，这里面 1 为 2 个，已经为偶数，所以 C4 为 0。

所以 0011 的汉明码为 **1000011**。

#### 4.汉明码的纠错过程

形成新的检测位  $P_i$ ，其位数与增添的检测位有关，如果增添 3 位 ( $k=3$ )，新的检测位为  $P_4P_2P_1$ 。以  $k=3$  为例， $P_i$  的取值为图 2.27 所示。

$$P_1 = \overset{C_1}{1} \oplus 3 \oplus 5 \oplus 7$$

$$P_2 = \overset{C_2}{2} \oplus 3 \oplus 6 \oplus 7$$

$$P_4 = \overset{C_4}{4} \oplus 5 \oplus 6 \oplus 7$$

图 2.27  $k=3$  时  $p_i$  取值

对于按偶校验配置的汉明码，不出错时  $P_1=0/P_2=0/P_4=0$ 。

#### 例 4.5 已知接收到的汉明码为 0100111（按配偶原则配置），试问要求传送的信息是什么？

解析：纠错过程如下：

$$P_1 = 1 \oplus 3 \oplus 5 \oplus 7 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$P_2 = 2 \oplus 3 \oplus 6 \oplus 7 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$P_4 = 4 \oplus 5 \oplus 6 \oplus 7 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

所以  $P_4P_2P_1=110$ ，即第 6 位出错，纠正后结果为 0100101，也就是传送信息为 0101。

**练习 2：写出偶校验配置的汉明码 0101101 的纠错过程。**

解析：纠错过程如下：

$$P_1 = 1 \oplus 3 \oplus 5 \oplus 7 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$P_2 = 2 \oplus 3 \oplus 6 \oplus 7 = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

$$P_4 = 4 \oplus 5 \oplus 6 \oplus 7 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

所以  $P_4P_2P_1=100$ ，也就是第 4 位错误，可以不纠正。

**练习 3：按配奇原则配置 0011 的汉明码**

解析：因为  $n=4$ ，同理可得  $k=3$ 。故汉明码排序如下：

二进制序号	1	2	3	4	5	6	7
名称	C1	C2	0	C4	0	1	1
编码结果	0	1	0	1	0	1	1

C1 的位置要使第 1 组 1 的个数为奇数个，第 1 组包含了第 1/3/5/7 个元素，这里面 1 为 1 个，所以 C1 为 0。

C2 的位置要使第 2 组 1 的个数为奇数个，第 1 组包含了第 2/3/6/7 个元素，这里面 1 为 2 个，所以 C2 为 1。

C4 的位置要使第 4 组 1 的个数为奇数个，第 4 组包含了第 4/5/6/7 个元素，这里面 1 为 2 个，所以 C4 为 1。

所以配置的汉明码为：**0101011**。

**遗留问题：**

(1) 汉明编码最小距离（汉明距离）为：

(2) 如果是采用配置原则，纠错过程和按偶配置有什么区别？

## 七、提高访存速度的措施

- 采用高速器件
- 采用层次结构：Cache-主存
- 调整主存结构

### 1. 单体多字系统

 


图 2.26 单体多字系统

把存储器的存储字长加长。比如说 CPU 是 32 位，存储器的存储字可以是 64 位。CPU 一次性把这些字的信息从存储器中取出放到数据寄存器中，然后来使用，这种方法可以**增加存储器的带宽**。但是这种结构也存在问题，比如说 CPU 想往存储体中写信息，首先要将一

个字长的信息写到单字长寄存器，然后再写到数据寄存器中，然后写入存储器中，这样的问题是如果我们只需要一个字长的信息，但是数据寄存器还是会把 4 个字长的信息写到存储体中，会造成错误的修改；如果要取数据不是连续存放在一个存储字中，比如第一条是跳转指令且跳转较远，那么放在数据寄存器的 4 个存储字只有 1 个是有用处的，其它都没有作用。虽然每一个存储单元有 4 个存储字，但是它们是连续的，会有问题。

## 2.多体并行系统

### (1) 高位交叉——顺序编址

假设我们有 4 个存储体，从  $M_0$  到  $M_3$ 。所谓高位交叉，就是我们对这 4 个存储体构成的存储单位编址的时候，比如说从  $M_0$  开始，顺序对  $M_0$  进行编址，里面就是从 0000 到 1111，那么在前面加 2 位作为对存储体进行编址， $M_0$  为 00， $M_1$  为 01， $M_2$  为 10， $M_3$  为 11。其内部都是从 0000 到 1111，如图 2.27 所示。

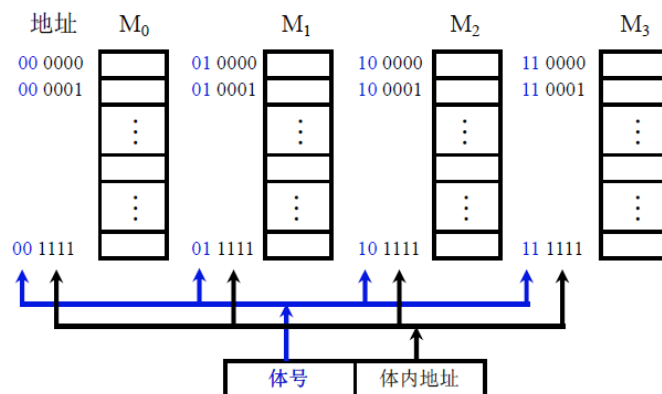


图 2.27 高位交叉图 1

如果说每个存储体都有自己的 MDR 和 MAR，那么 4 个存储体就可以进行并行工作了。这种方法使的每个存储体都有自己的控制电路进行操作，4 个存储体就有了并行操作的基础。这种方法的问题如果用户使用一个程序，程序在计算机中是按顺序进行存储，如果某条指令存在一个位置，那么下一个指令就存在接下来的位置，指令按序执行，在执行过程中， $m_0$  被 CPU 不停访问，其它存储体都是空闲。所以这种方法会造成某个存储体非常繁忙，别的空闲。

在这个方法中，高 2 位为选择存储器，而后面 4 位是选择存储器中的存储单元，这种就是我们之前所说的存储器的扩展，所以它适用于存储器容量扩展，不适合提高存储器的带宽。图 2.28 给出了这种方法更为通用的方式。

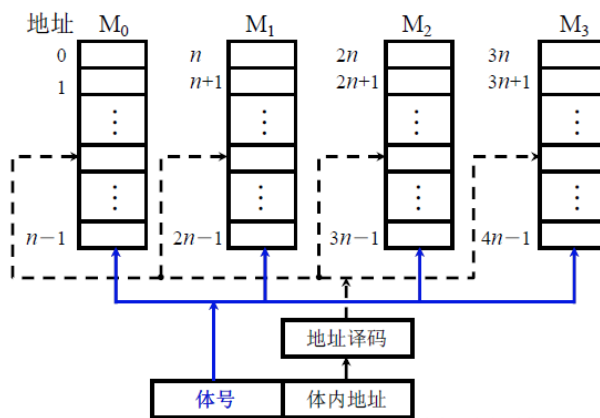


图 2.28 高位交叉通用方式

### (2) 低位交叉——各个体轮流编址

这种方式就是解决高位交叉存在的问题。编码采用低位编码的方式，如图 2.29 所示。采用横向编码方式，M0 第一个地址为 000000，M1 第一个地址为 000001，M2 第一个地址为 000010，M3 第一个地址为 000011；M0 第二个地址为 000100，M1 的第二个地址为 000101，M2 的第二个地址为 00110，M3 的第二个地址为 000111……以此类推。对于 M0 来说，后两位是 00，对于 M1 来说，后两位是 01，对于 M2 来说后两位是 10，对于 M3 来说后两位是 11。可以这样说，地址的后两位给出了存储体的地址，前面 4 位给出了每个存储体内部地址。

CPU 给出一个地址，低位（2 位）表示存储体的地址，高位（4 位）表示存储体内部地址。如果 4 个存储体完全独立，每个控制体都有自己的电路，可以进行地址、数据、控制的锁存，那么 4 个存储体就可以并行轮流操作。

那么，如果进行存放，第一个部分存储在 000000，第二部分就存放在 000001，第三部分存放在 000010……以此类推。这样 4 个存储体都得到了使用。如果进行读取的时候也是同样进行读取，如果 M0 准备好了数据，就可以向 CPU 进行数据传送。称为分离式通信。

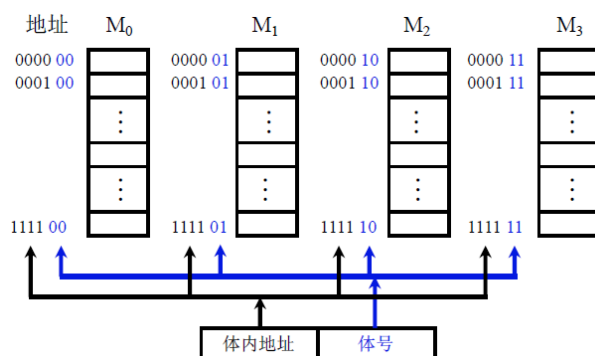


图 2.29 低位交叉图 1

低位交叉的特点：**在不改变存取周期的前提下，增加存储器的带宽。**如图 2.30 所示。

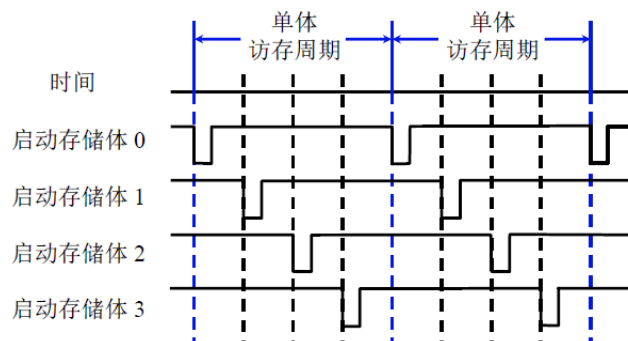


图 2.30 低位交叉时序图

在一个单体访存周期，我们将其分为 4 个时间段。第一个周时间段启动存储体 M0，在第 2 个时间段启动 M1，第 3 个时间段启动 M2，第 4 个时间段启动 M3。

实际上这个方式相当以流水方式来访问。

设四体低位交叉存储器，存取周期为  $T$ ，总线传输周期为  $\tau$ ，为实现流水线方式存取，应满足  $T=4\tau$ 。连续读 4 个字所需要的时间为  $T+(4-1)\tau$ 。

低位交叉用于带宽提高和访问速度。

 


图 2.31 示意图

### 3.高性能存储芯片

- (1) SDRAM (同步 DRAM): 在系统时钟的控制下进行读出和写入, CPU 无需等待。
- (2) RDRAM: 解决存储器带宽问题。
- (3) 带 Cache 的 DRAM。在 DRAM 的芯片中**集成**了一个由 **SRAM** 组成的 **Cache**, 有利于**猝发式读取**。